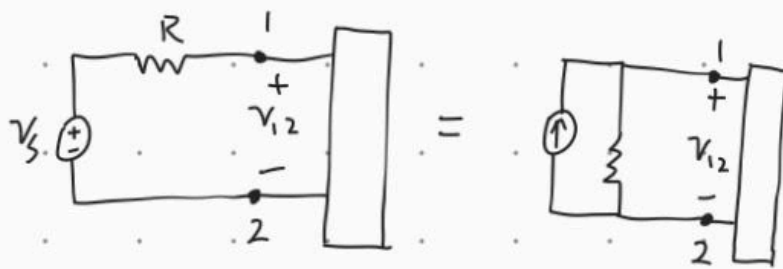



# Lecture 6

---







$$V_s = R_T \cdot I_s$$

Source Transformation:


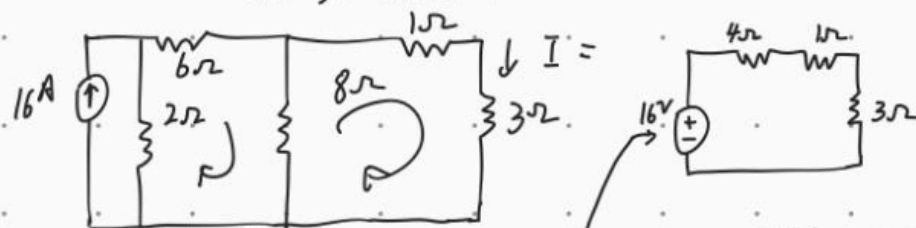


$$I = \frac{16V}{4+1+3} = \boxed{2A}$$

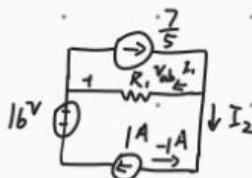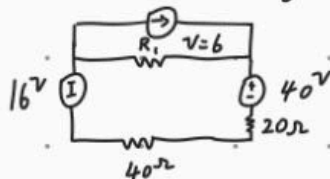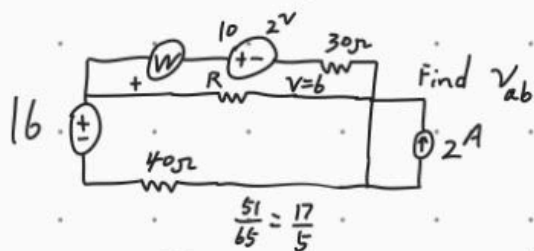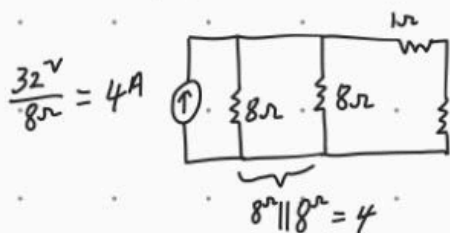

$$I_2 = I_1 A$$

$$I_1 = \frac{12}{5} = 2.4$$

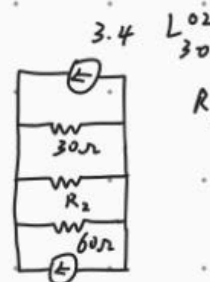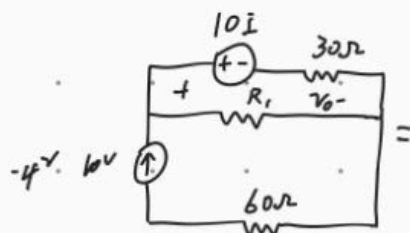


$$R_L = 10\Omega$$

$$30 \parallel 60 = \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} = 20\Omega$$




$$\frac{20(10)}{30} = \frac{20}{3}\Omega$$
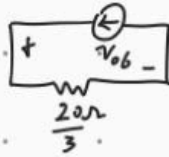
$$\frac{24}{60} = -\frac{4}{10}A = -0.4A$$




$$I = \frac{20\Omega}{20\Omega + 10\Omega} (3) = 2A$$

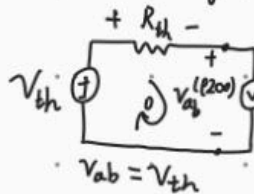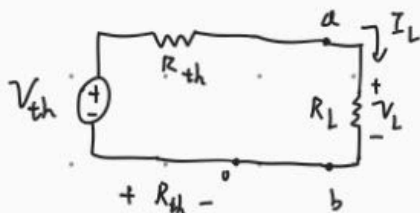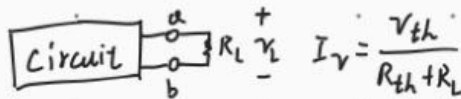Thevenin's Theorem Any linear circuit can be reduced by a voltage source and resistor in series.




$$V_{ab} = V_{th}$$

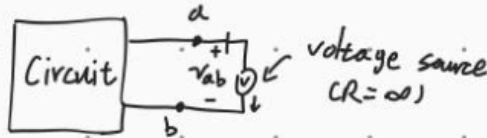


voltage source  
( $R = \infty$ )

open circuit  
voltage.



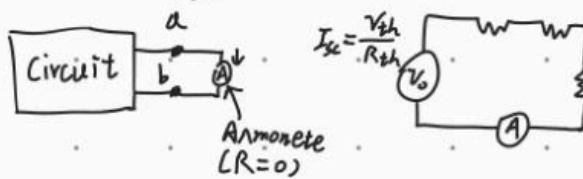


Ammonete  
( $R = 0$ )

$$R_{th} = \frac{V_{oc}}{i_{sc}}$$


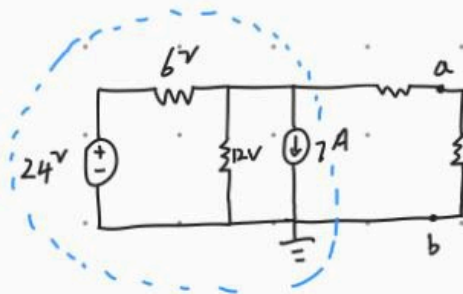


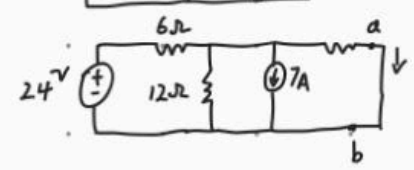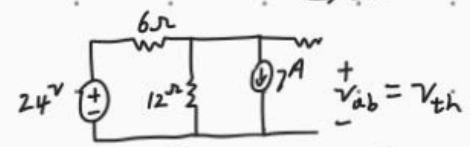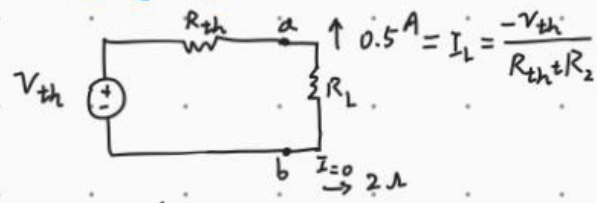$\uparrow I_L = 0.5A \quad R_L = ?$   
 $I_L = 0.5A = \frac{-(-12)}{6 - R_2} = R_L$   
 $= 18\Omega$




$I_x \rightarrow R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}$   
 $R_{th} = \frac{-12V}{6V} = -2\Omega$

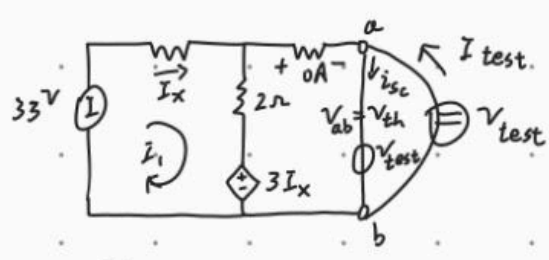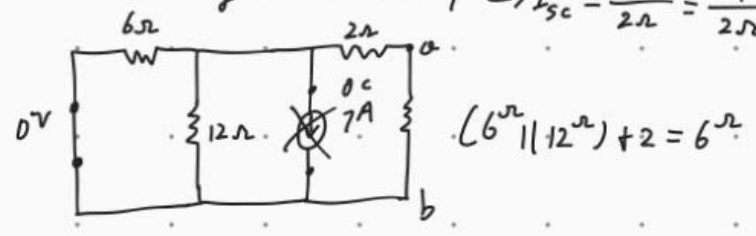$\frac{V_y - 24}{6} + \frac{V_y}{12} + 7 + \frac{V_y}{2} = 0$   
 $= V_y = \dots = -4V \rightarrow I_{sc} = \frac{V_y}{2\Omega} = \frac{-4}{2\Omega} = -2A$



$R_{eq} = R_{th} = \frac{V_{test}}{i_{test}}$

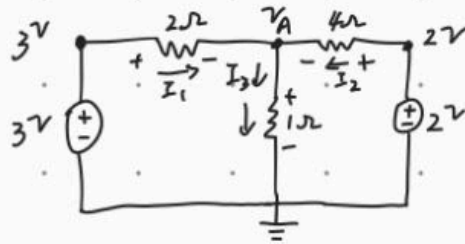$V_{th} = V_{of}$   
 $-33 + 6I + 2I_1 + 3I_1 = 0$   
 $\parallel I_1 = 33 \quad \boxed{I_1 = 33}$   
 $V_{qb} = V_{th} = 2I_1 + 3I_x = 5I_1 = 5 \times 3 = 15V \quad V = IR \quad I = \frac{V}{R}$



$$KCL: I_3 - I_1 - I_2 = 0$$

$$V_9 - \frac{3V_A}{2\Omega} - \frac{2V_A}{4\Omega} = 0$$

$$\frac{V_A - 0}{1\Omega} - \frac{3V - V_A}{2\Omega} - \frac{2V - V_A}{4\Omega} = 0$$

$$4V_9 - 6V + 2V_A - 2V + V_A = 0$$

$$7V_A = 8V$$

$$V_A = \frac{8}{7}V$$