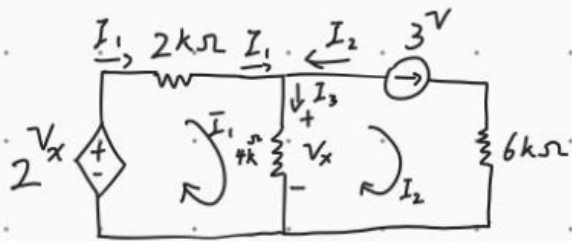


Lecture 5



$$V \quad k\Omega \quad mA$$

$$V = RI$$

$$I_3 = I_1 - I_2$$

$$P = IV = ?$$

mesh current

$$KVL 1: -2V_x + 2k\Omega I_1 + 4k\Omega(I_1 - I_2) = 0$$

$$KVL 2: 3V + 6k\Omega I_2 - 4k\Omega(I_2 - I_1) = 0$$

$$V_x = f(I_1, I_2) = 4k\Omega(I_1 - I_2)$$

$$-2V_x + 2k\Omega I_1 + V_x = 0$$

$$I_1 = 8mA$$

$$I_2 = 1.5mA$$


$$-V_x + 2k\Omega I_1 = 0$$

$$V_x = -2k\Omega I_1$$

$$V_x = 4k\Omega(3.5) = 14$$

$$P = (3.5)(14) = 49W$$

$$P = 4k\Omega(1.5mA)^2 = 9mW$$

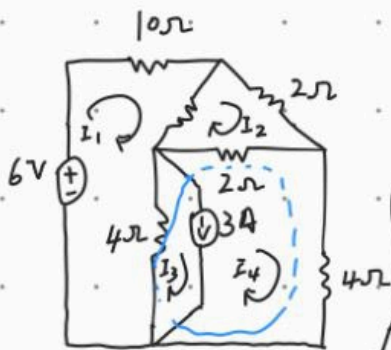

$$(1) = -6 + 10I_1 + 2(I_1 - I_2) + 4(I_2 - I_3) = 0$$


$$(2) = 2I_2 + 2(I_2 - I_4) + 2(I_2 - I_1) = 0$$

$$(3) = 4(I_3 - I_1) + ? = 0$$

$$(4) = 4I_4 + 2(I_4 - I_2) = ? = 0$$

$$4(I_3 - I_1) + 2(I_4 - I_2) + 4I_4 = 0$$

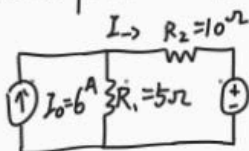
when there is a current source then you have a super mesh.



$$3A = I_4 - I_3$$

super position:




$$I = I_1 + I_2 = 1$$

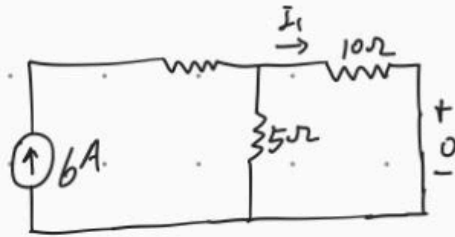

$$I_1 = \left(\frac{5\Omega}{5\Omega + 10\Omega} \right) 6 = \boxed{2A}$$

$$I_2 = \frac{-45}{5\Omega + 10\Omega} = \boxed{-3A}$$

open
circuit

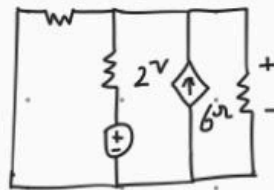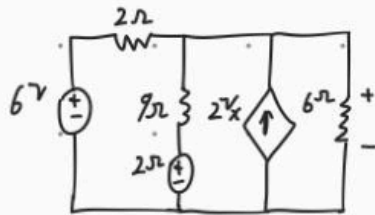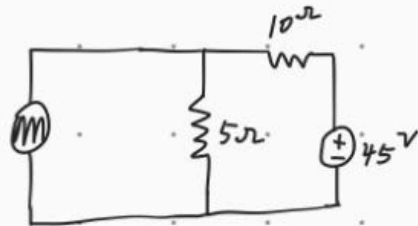

use short circuits for voltage sources

use open circuits for current


$$\frac{V_{X1} - 0}{2} + \frac{V_{X2} - 2}{3\Omega} + \frac{V_0 - 0}{9\Omega} = 0$$

$$V_{X1} = -2 \cdot 45\Omega$$

$$\frac{V_{X2} - 6}{2\Omega} + \frac{V_{X2}}{9} - 2V \cdot X_2 +$$

$$V_X = V_{X1} + V_{X2} = -2.45 -$$

Source Transformation

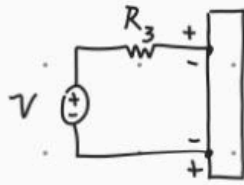

Practical
Source

$$\text{KVL: } -V_6 + R_3 i + V_1 i = 0 \quad -I_5 + \frac{V_1}{R_5} - i = 0$$

$$\frac{V_3 - V_{12}}{R_5} = i$$

$$i = I_5 - \frac{V_2}{R_2}$$

$$\frac{V_1}{R_5} - \frac{V_2}{R_5} = i$$

