

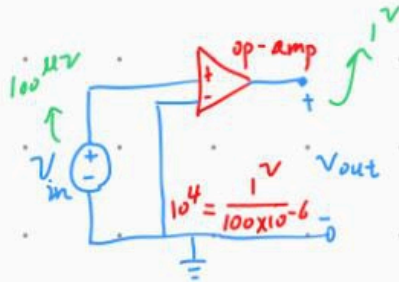


Lecture 4

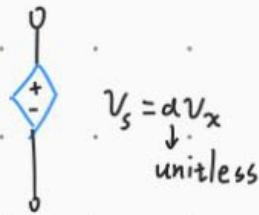


$$+4 \text{ V} - V_1 + V_2 + 6 - V_3 + V_4 =$$
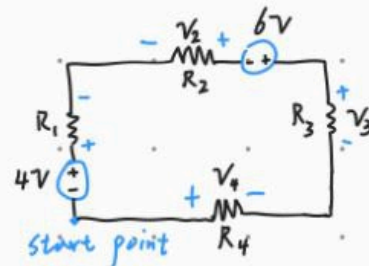
$$-4 \text{ V} + V_1 - V_2 - 6 \text{ V} + V_3 - V_4 = 0$$



Equivalent Circuit:

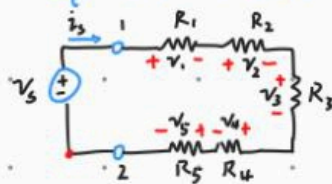


$$\text{KVL: } -V_s + V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 = 0$$

$$-V_s + R_1 i_s + R_2 i_s + R_3 i_s + R_4 i_s + R_5 i_s = 0$$

$$V_s = (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5) i_s$$

Original Circuit:

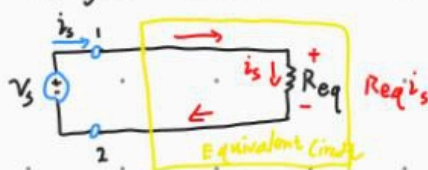


$$\text{KVL: } -V_s + R_{eq} i_s = 0$$

$$V_s = R_{eq} i_s$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_5 > R_1$$

Voltage Divider:

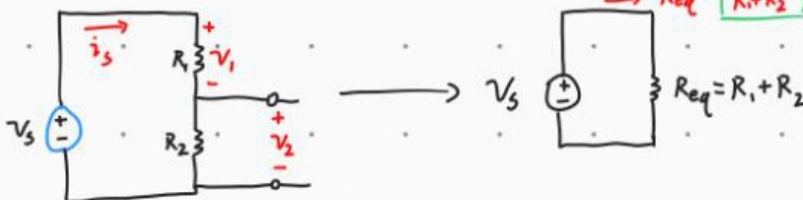


$$V_1 = R_1 i = R_1 \frac{V_s}{R_1 + R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s < V_s$$

$$V_2 = R_2 i = R_2 \frac{V_s}{R_1 + R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s < V_s$$




$$i = \frac{V_s}{R_{eq}} = \frac{V_s}{R_1 + R_2}$$

R_1
 R_2
 R_3
 \vdots
 R_5

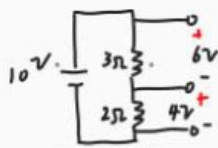

$$V_1 = R_1 i = 10 \left(\frac{3\Omega}{5\Omega} \right) = 6V$$
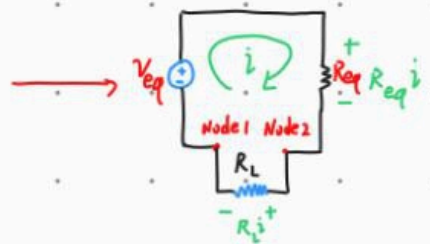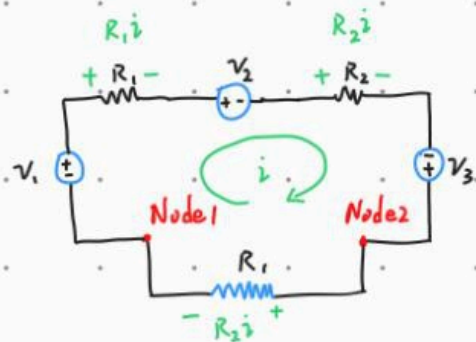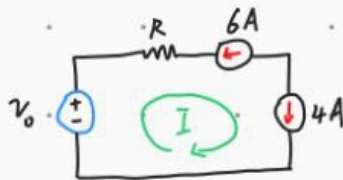
$$V_2 = R_2 i = 10 \left(\frac{2\Omega}{5\Omega} \right) = 4V$$




$$-V_1 + R_1 i + V_2 + R_2 i - V_3 + R_L i = 0$$

$$-(V_1 - V_2 + V_3) + (R_1 + R_2) i +$$



$$-V_{eq} + R_{eq} i + R_L i = 0$$

$$V_{eq} = (V_1 - V_2 + V_3)$$

$$R_{eq} = (R_1 + R_2)$$

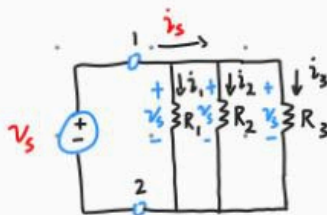

\equiv

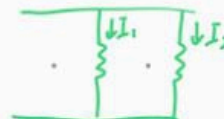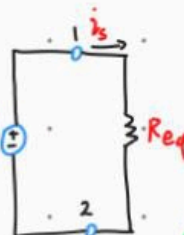

$$\text{KCL: } i_s = i_1 + i_2 + i_3$$

$$i_s = \frac{V_s}{R_1} + \frac{V_s}{R_2} + \frac{V_s}{R_3}$$

$$i_s = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) V_s$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$


$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_2}{\frac{R_1 + R_2}{R_1}} \cdot R_1 < R_2 = \frac{R_1}{\frac{R_1 + R_2}{R_2}} \cdot R_2 < R_1$$




$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$R_{eq} < R_1$$

$$R_{eq} < R_2$$

$$R_{eq} < R_3$$

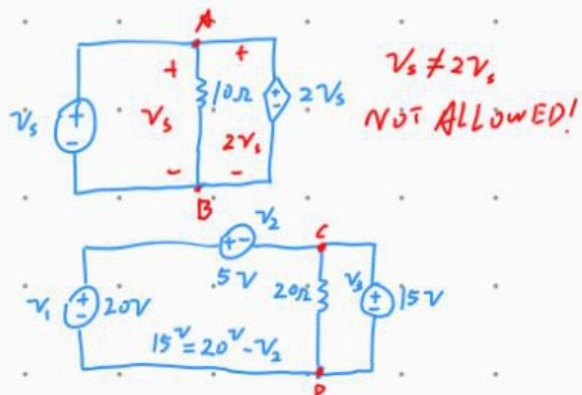

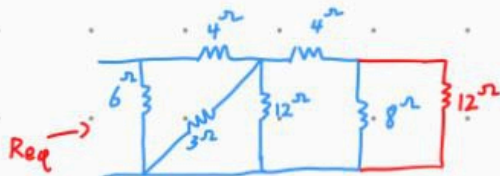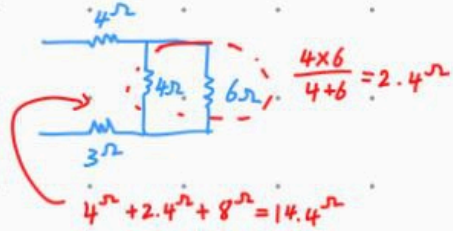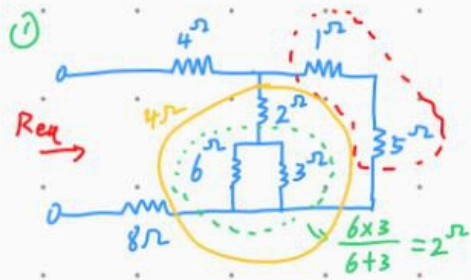

$$\frac{R_o \times R_o}{R_o + R_o} = \frac{R_o^2}{2R_o} = \frac{R_o}{2}$$



$R_{eq} = 6\Omega \parallel (4\Omega + 2\Omega)$

