
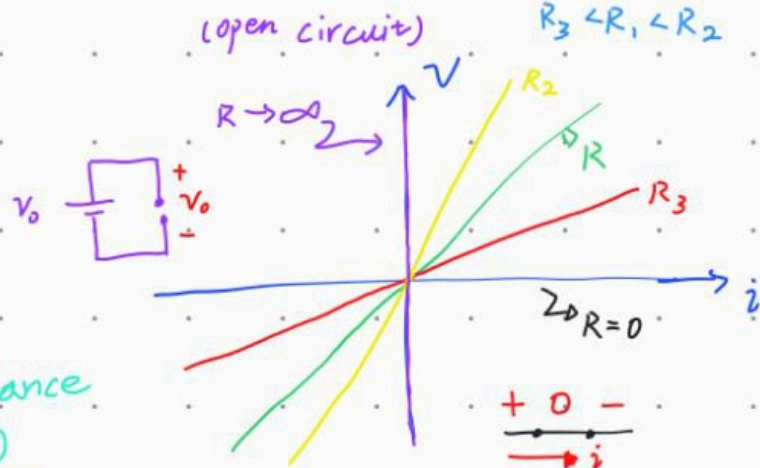


Lecture 3

Ohm's Law:
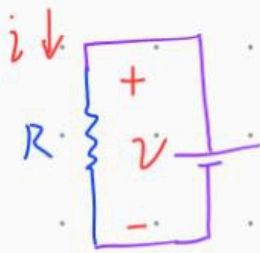
$$R: 10^3 \rightarrow 10^6 \rightarrow 10^9$$



$$V \propto i$$

$$i = \frac{V}{R} \leftarrow V = Ri$$

Resistance (Ω)

$$P = V \cdot i = V \cdot \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R}$$

$$= Ri \cdot i = Ri^2$$

$$i = \frac{V}{R}$$


$0 \rightarrow \infty$

$$i = \frac{1}{R} V = GV$$

G (conductance) mho or \mathcal{S} or S

$$P = Vi = V \cdot \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R}$$




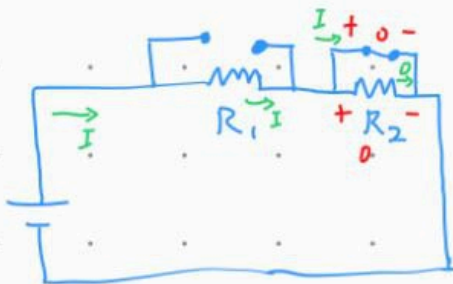
$$V = \frac{i}{G} \Rightarrow P = Vi = \frac{i}{G} \cdot i = \frac{i^2}{G} (W)$$



$$V = R_2 i \rightarrow 0$$

$0 \rightarrow \infty$



Voltage Source:

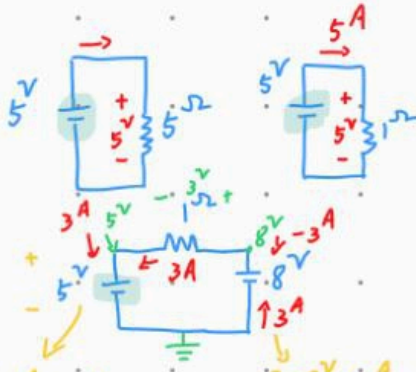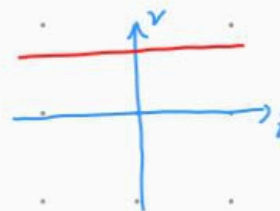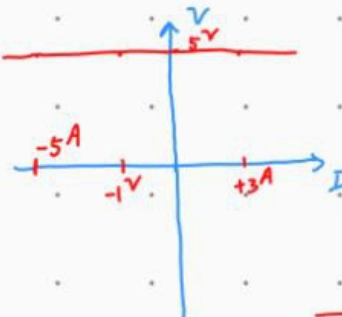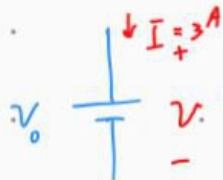

$$P = 5V \times 3A = 15W > 0$$

$$P = 8V \times 3A = -24W$$

Current Source:

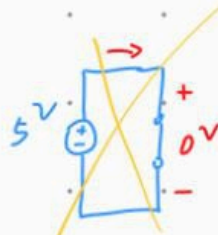
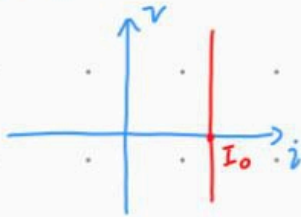


Voltage Source in parallel with short circuit (S.C)




Current source in series open circuit (O.C)

Not Allow

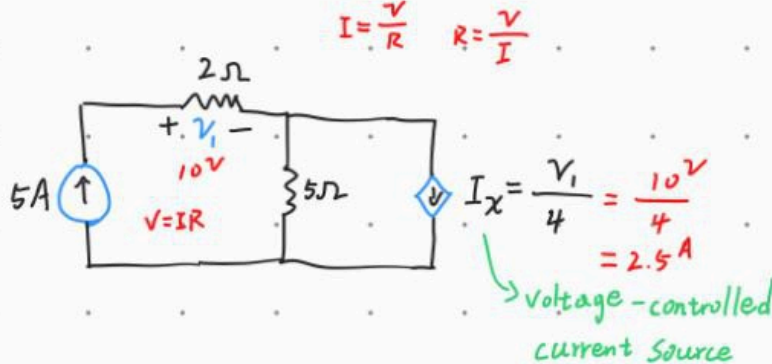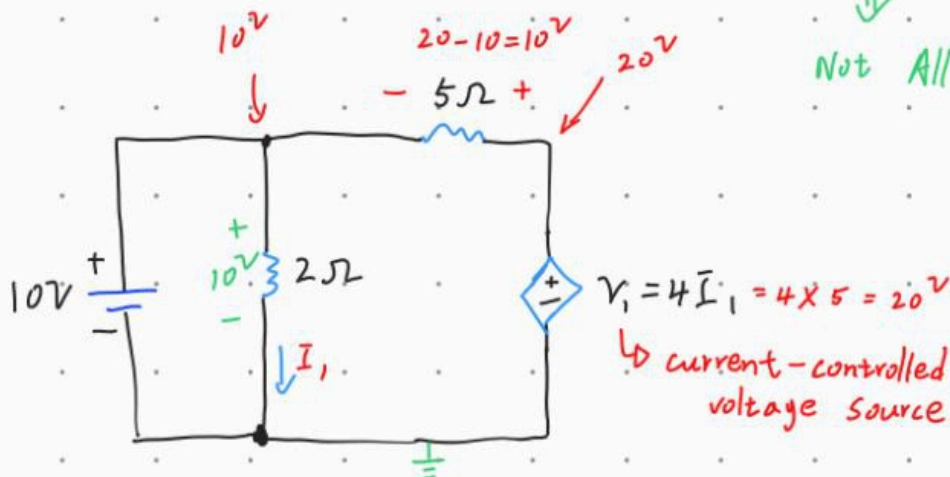


Kirchhoff's Laws:

Kirchhoff's Current Law (KCL):

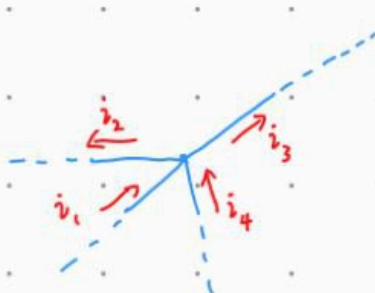

$$i_1 + i_4 = i_2 + i_3$$
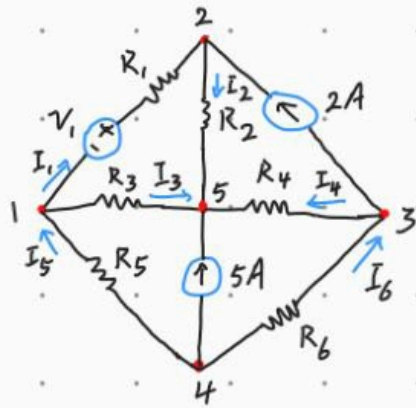
$$\begin{cases} + \rightarrow \text{Currents entering a node} \\ - \rightarrow \text{"leaving" node} \\ \sum_{n=1}^{\infty} i_n = 0 \\ i_1 - i_2 - i_3 + i_4 = 0 \end{cases}$$




KCL at node 1: $-I_1 - I_3 - I_5 = 0$

KCL at Node 2: $I_1 + 2A - I_2 = 0$

KCL at Node 3: $-I_6 - I_4 - 2A = 0$

KCL at Node 4:

$-I_5 - I_6 - 5 = 0$

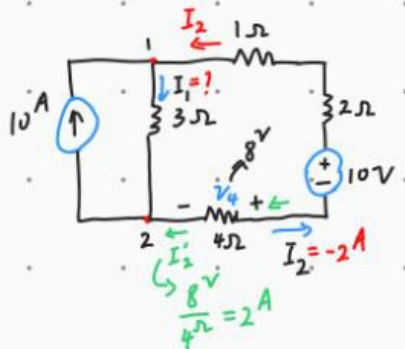


KCL: $10 + I_2 = I_1$

$-2A$

$I_1 = 10 - 2 = 8A$

Kirchhoff's Voltage Law (KVL):

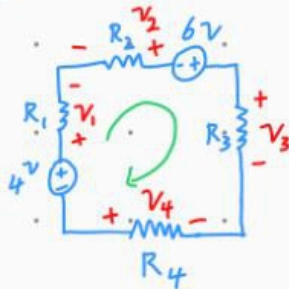

$\sum_{n=1}^{\infty} V_n = 0$

$-V_2 - 6 + V_3 - V_4 - 4 + V_1 = 0$



$P = 12\Omega \times I_2^2 = 12 \times \left(\frac{20}{7}\right)^2 = 97.86W$

KCL: $I_1 = I_2 + I_3$

KVL: $-20 + 4I_1 + 8I_3 = 0$

KVL: $-8I_3 + 12I_2 - 8I_1 = 0$